

Vysoké Učení Technické v Brně



Elektronika pre informačné technológie


Semestrálny projekt

2019/2020

1 (2 body)


Stanovte napětí U_{R5} a proud I_{R5} . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.

sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]	R_7 [Ω]	R_8 [Ω]
E	115	55	485	660	100	340	575	815	255	225

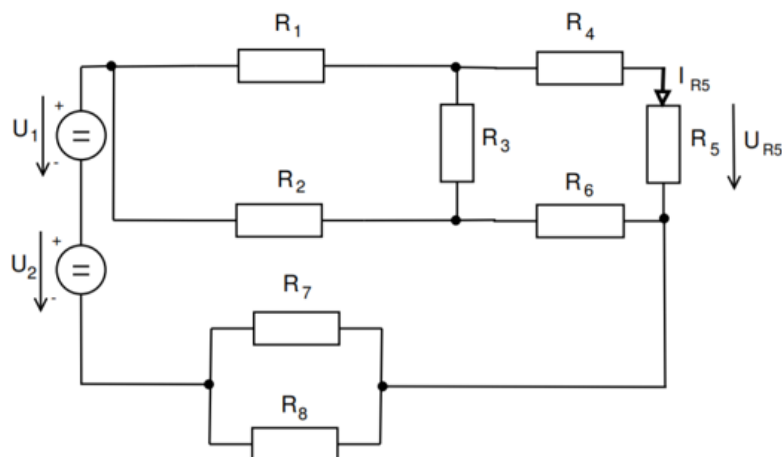

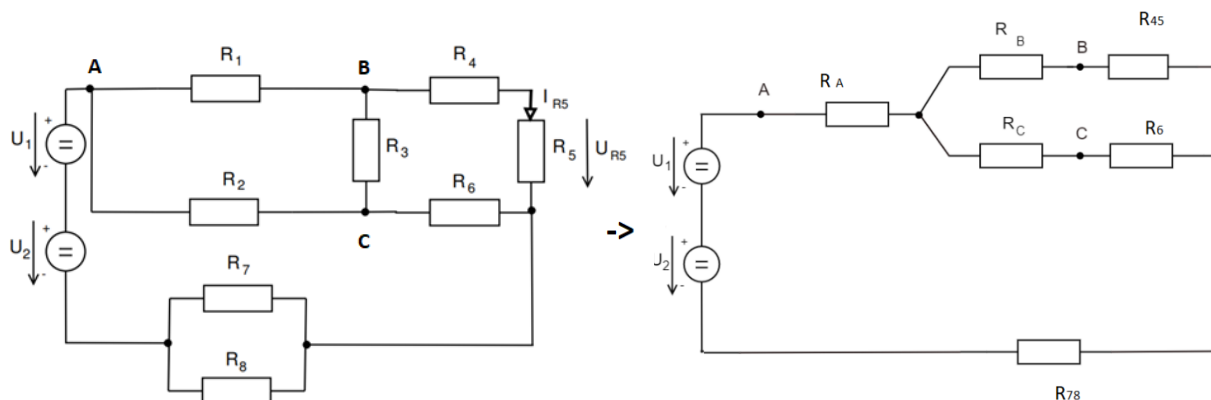Príklad riešime metódou postupného zjednodušovania obvodov.

Využijeme transfiguráciu trojuholník \rightarrow hviezda (R_1, R_2 a R_3 na odpory R_A, R_B a R_C)



Rezistory R_4 a R_5 sú zapojené sériovo. Rezistory R_7 a R_8 sú zapojené paralelne.

$$R_A = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{485 \cdot 660}{485 + 660 + 100} = \frac{21340}{83} \Omega$$

$$R_B = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{485 \cdot 100}{485 + 660 + 100} = \frac{9700}{249} \Omega$$

$$R_C = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{660 \cdot 100}{485 + 660 + 100} = \frac{4400}{83} \Omega$$

$$R_{45} = R_4 + R_5 = 915 \, \Omega$$

$$R_{78} = \frac{R_7 R_8}{R_7 + R_8} = \frac{255 \cdot 225}{255 + 225} = \frac{3825}{32} \, \Omega$$


Rezistory R_B a R_{45} sú zapojené sériovo rovnako ako rezistory R_C a R_6



$$R_{B45} = R_B + R_{45} = \frac{9700}{249} + 915 = 953.9558 \, \Omega$$

$$R_{C6} = R_C + R_6 = \frac{4400}{83} + 815 = 868.0120 \, \Omega$$

Rezistory R_{B45} a R_{C6} sú zapojené paralelne.
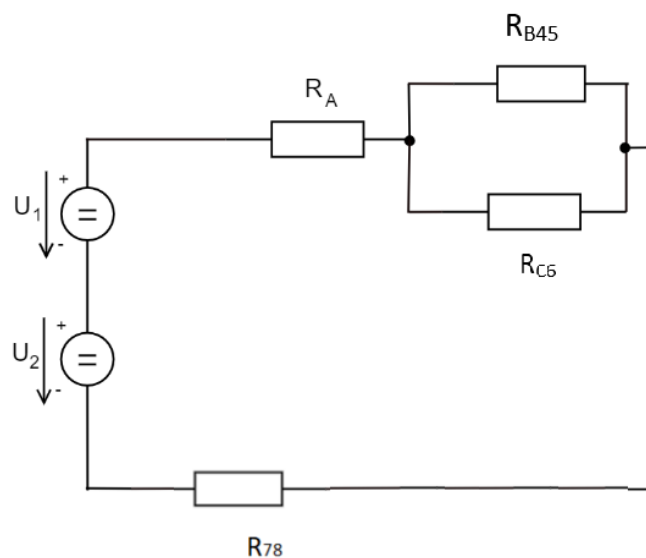
$$R_{BC456} = \frac{R_{B45} R_{C6}}{R_{B45} + R_{C6}} = \frac{953.9558 \cdot 868.0120}{953.9558 + 868.0120} = 454.4784 \, \Omega$$



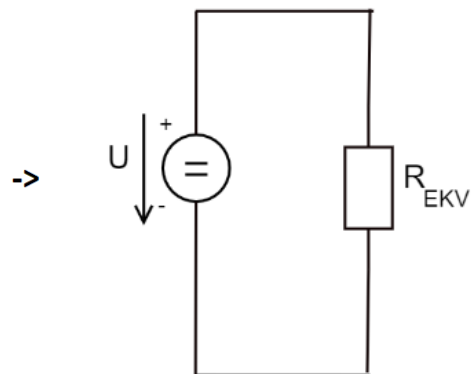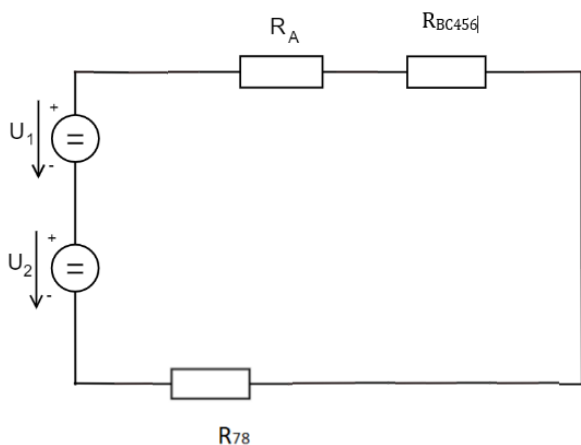

Rezistory R_A , R_{BC456} a R_{78} sú zapojené sériovo

$$R_{EKV} = R_A + R_{BC456} + R_{78} = \frac{21340}{83} + 454.4784 + \frac{3825}{32} = 831.1181 \, \Omega$$

$$U = U_1 + U_2 = 170 \, V$$

Celkový prúd I : vypočítame pomocou Ohmového zákona

$$I = \frac{U}{R_{EKV}} = \frac{170}{831.1181} = 0.2045 \, A$$


Pomocou II. K. Z. vypočítame napätia na rezistoroch R_A , R_{BC456} a R_{78}


$$U = U_{RA} + U_{RBC456} + U_{R78}$$

$$U_{RA} = I * R_A = 0.2045 * \frac{21340}{83} = 52.5786 \, V$$

$$U_{RBC456} = I * R_{BC456} = 0.2045 * 454.4784 = 92.9408 \, V$$

$$U_{R78} = I * R_{78} = 0.2045 * \frac{3825}{32} = 24.4441 \, V$$

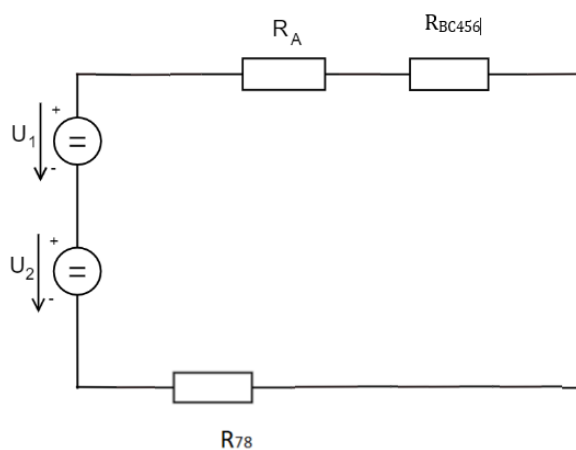

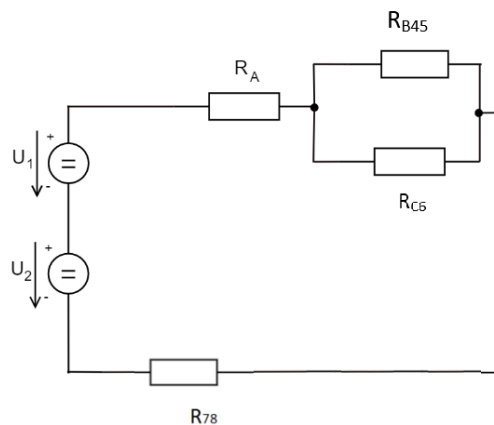


Pomocou I. K. Z. vypočítame prúdy na rezistoroch R_{B45} a R_{C6}

$$I = I_{RB45} + I_{C6}$$

$$I_{RB45} = \frac{U_{RBC456}}{R_{B45}} = \frac{92.9408}{953.9958} = 0.097426 \text{ A}$$
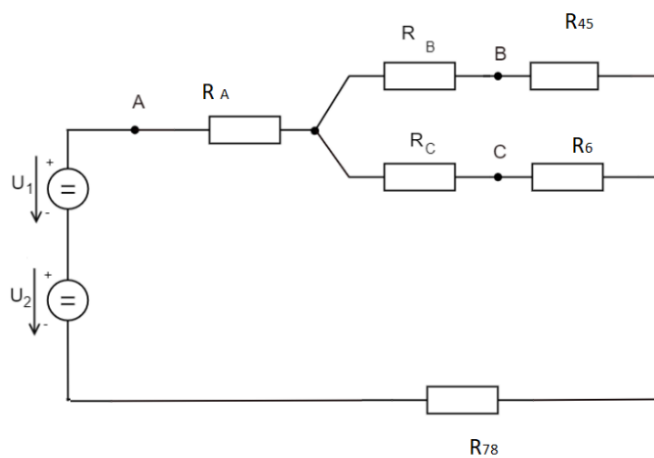
$$I_{RC6} = \frac{U_{RBC456}}{R_{C6}} = \frac{92.9408}{868.0120} = 0.1071 \text{ A}$$




Pomocou Ohmového zákona vypočítame napätia U_{RB} , U_{R45} a prúd I_{R45}

$$U_{RB} = I_{RB45} * R_B = 0.097426 * \frac{9700}{249} = 3.7953 \text{ V}$$

$$U_{R45} = I_{RB45} * R_{45} = 0.097426 * 915 = 89.14479 \text{ V}$$
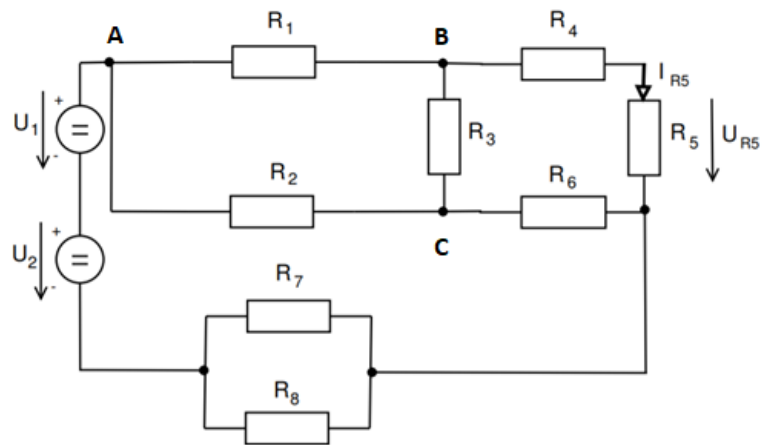
$$I_{R45} = \frac{U_{R45}}{R_{45}} = \frac{89.1448}{915} = 0.097426 \text{ A}$$



Pomocou Ohmového zákona vypočítame prúd I_{R5} a napätie U_{R5} .


$$U_{R5} = I_{R45} \cdot R_5 = 0.097426 \cdot 575 = 56.0165 \text{ V}$$

$$I_{R5} = \frac{U_{R5}}{R_5} = \frac{56.0185}{575} = 0.09742 \text{ A}$$


2 (1 bod)

Stanovte napětí U_{R6} a proud I_{R6} . Použijte metodu Théveninovy věty.


sk.	U [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]	R_6 [Ω]
C	200	70	220	630	240	450	300

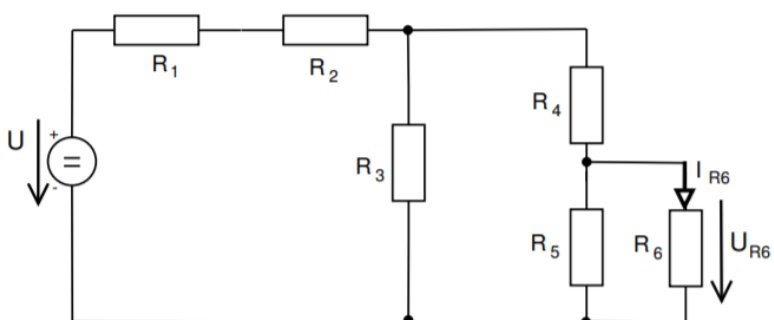

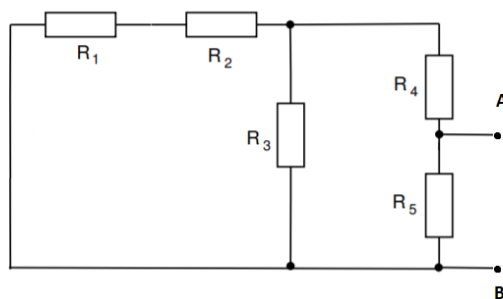Vypočítáme R_i (spočítáme odpor mezi bodmi A,B)



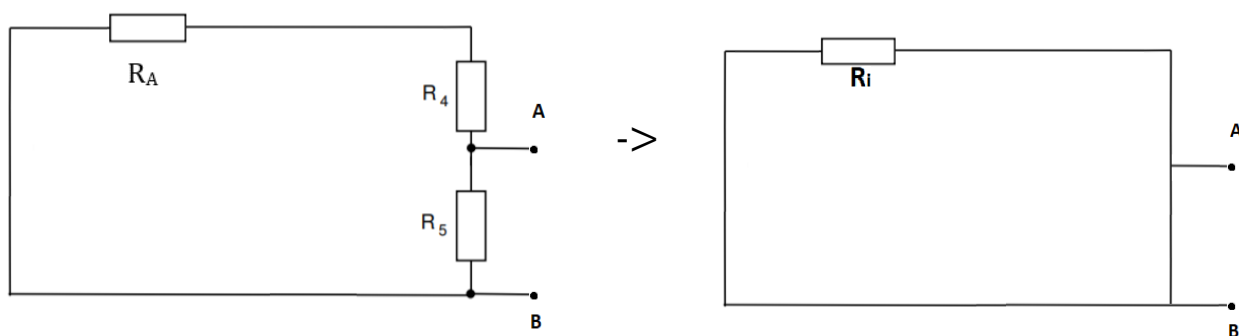
Prekreslíme obvod bez R_6 , napáťový zdroj skratujeme.



$$R_{12} = R_1 + R_2 = 70 + 220 = 290 \, \Omega$$

$$R_A = \frac{R_{12} * R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{290 * 630}{290 + 630} = \frac{9135}{46} \, \Omega$$
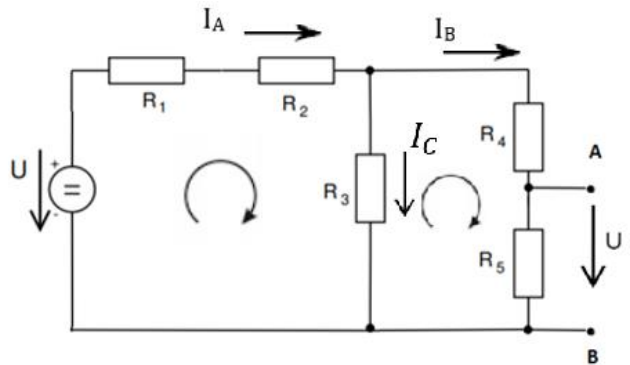
$$R_i = \frac{(R_A + R_4) * R_5}{R_A + R_4 + R_5} = 222.1101 \, \Omega$$



Pomocou K.Z určíme I_B

$$I_A - I_C - I_B = 0$$

$$U_{R1} + U_{R2} + U_{R3} = U$$

$$U_{R4} + U_{R5} - U_{R3} = 0$$

$$1.) I_A R_1 + I_A R_2 + R_3 (I_A - I_B) = U$$

$$2.) I_B R_4 + I_B R_5 - R_3 (I_A - I_B) = 0$$

Z 1.) rovnice si vyjadríme I_A a dosadíme do druhej rovnice

$$I_A = \frac{U + I_B * R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I_B = \frac{R_3 U}{(R_1 + R_2 + R_3)(R_3 + R_4 + R_5) - R_3 * R_3}$$

$$I_B = \frac{200 * 630}{(70 + 220 + 630) * (630 + 240 + 450) - 630 * 630} = \frac{126\,000}{817\,500} = \frac{84}{545} \, A$$

Pokiaľ poznáme prúd I_B tak môžeme dopočítať U_i a následne aj I_{R6} a U_{R6}

$$U_i = I_B * R_5 = \frac{84}{545} * 450 = 69.3578 \, V$$


$$I_{R6} = \frac{U_i}{R_i + R_6} = \frac{69.3578}{222.1101 + 300} = 0.1328 \, A$$

$$U_{R6} = R_6 * I_{R6} = 300 * 0.1328 = 39.8524 \, V$$

3 (2 body)

Stanovte napětí U_{R4} a proud I_{R4} . Použijte metodu uzlových napětí (U_A , U_B , U_C).

sk.	U [V]	I_1 [A]	I_2 [A]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	R_3 [Ω]	R_4 [Ω]	R_5 [Ω]
C	110	0.85	0.75	44	31	56	20	30

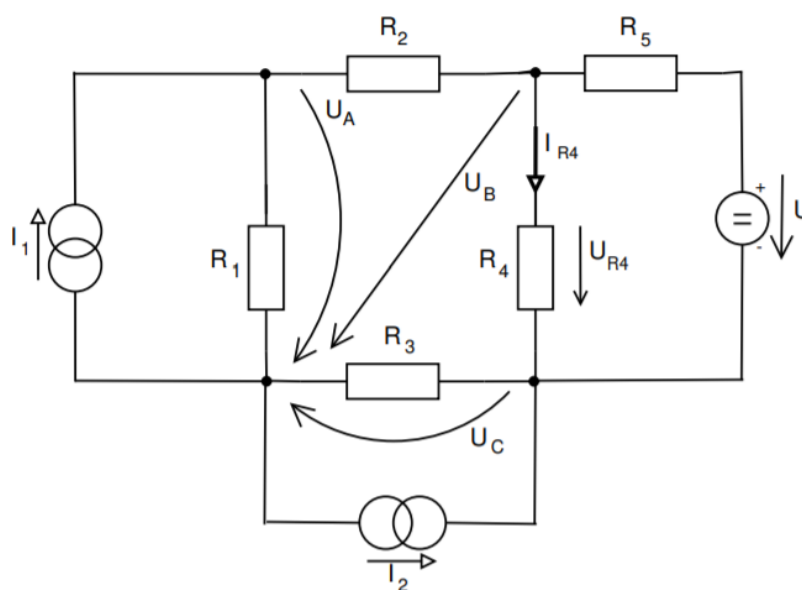


Prevedieme napäťový zdroj na prúdový. Odpory prevedieme na vodivosti. ($G = \frac{1}{R}$)

$$G_1 = \frac{1}{44} \text{ S} \quad G_2 = \frac{1}{31} \text{ S} \quad G_3 = \frac{1}{56} \text{ S} \quad G_4 = \frac{1}{20} \text{ S} \quad G_5 = \frac{1}{30} \text{ S}$$

Pomocou Ohmovho zákona si vypočítame I_3
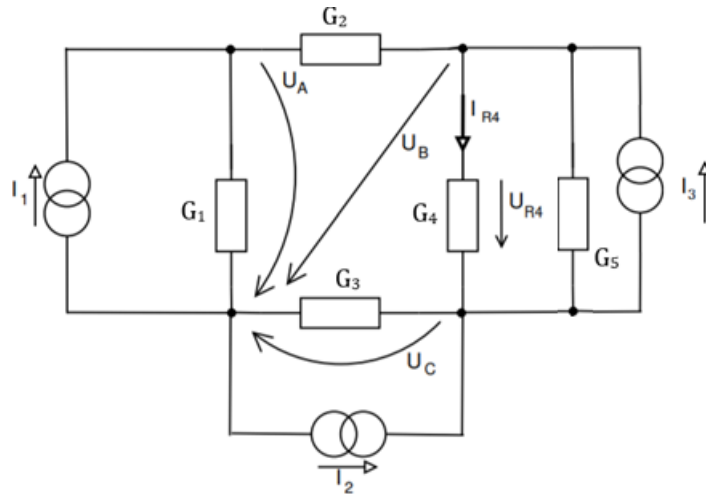
$$I_3 = \frac{U}{R_5} = \frac{110}{30} \text{ A}$$



- 1.) $-I_1 + G_1 U_A + G_2 (U_A - U_B) = 0$
- 2.) $-I_3 - G_2 (U_A - U_B) + G_4 (U_B - U_C) + G_5 (U_B - U_C) = 0$
- 3.) $-I_2 - G_4 (U_B - U_C) - G_5 (U_B - U_C) + G_3 U_C + I_3 = 0$

- 1.) $U_A (G_1 + G_2) + U_B (-G_2) = I_1$
- 2.) $U_A (-G_2) + U_B (G_2 + G_4 + G_5) + U_C (-G_4 - G_5) = I_3$
- 3.) $U_B (-G_4 - G_5) + U_C (G_3 + G_4 + G_5) = I_2 - I_3$

$$\begin{vmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 & 0 \\ -G_2 & G_2 + G_4 + G_5 & -G_4 - G_5 \\ 0 & -G_4 - G_5 & G_3 + G_4 + G_5 \end{vmatrix} * \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_3 \\ I_2 - I_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \frac{75}{1364} & -\frac{1}{31} & 0 \\ -\frac{1}{31} & \frac{43}{372} & -\frac{1}{12} \\ 0 & -\frac{1}{12} & \frac{17}{168} \end{vmatrix} * \begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{17}{20} \\ \frac{110}{30} \\ -\frac{35}{12} \end{bmatrix}$$

$$\text{DET.} = \begin{vmatrix} \frac{75}{1364} & -\frac{1}{31} & 0 \\ -\frac{1}{31} & \frac{43}{372} & -\frac{1}{12} \\ 0 & -\frac{1}{12} & \frac{17}{168} \end{vmatrix} = \frac{18275}{28414848} - \frac{25}{65472} - \frac{17}{161448} = \frac{13}{83328}$$

$$U_B = \begin{vmatrix} \frac{75}{1364} & \frac{17}{20} & 0 \\ -\frac{1}{31} & \frac{110}{30} & -\frac{1}{12} \\ 0 & -\frac{35}{12} & \frac{17}{168} \end{vmatrix} = \frac{\frac{22483}{2291520}}{\text{DET.}} = \frac{44966}{715} \text{ V}$$

$$U_C = \begin{vmatrix} \frac{75}{1364} & -\frac{1}{31} & \frac{17}{20} \\ -\frac{1}{31} & \frac{43}{372} & \frac{110}{30} \\ 0 & -\frac{1}{12} & -\frac{35}{12} \end{vmatrix} = \frac{\frac{391}{109120}}{\text{DET.}} = \frac{16422}{715} \text{ V}$$

$$U_{R4} = U_B - U_C = \frac{44966}{715} - \frac{16422}{715} = 39.9217 \text{ V}$$

$$I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4} = 1.9961 \text{ A}$$


4 (2 body)

Pro napájecí napětí platí: $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi ft)$, $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi ft)$.


Ve vztahu pro napětí $u_{C_2} = U_{C_2} \cdot \sin(2\pi ft + \varphi_{C_2})$ určete $|U_{C_2}|$ a φ_{C_2} . Použijte metodu smyčkových proudů.

Pozn: Pomocné směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ($t = \frac{\pi}{2\omega}$).

sk.	U_1 [V]	U_2 [V]	R_1 [Ω]	R_2 [Ω]	L_1 [mH]	L_2 [mH]	C_1 [μ F]	C_2 [μ F]	f [Hz]
E	50	30	14	13	130	60	100	65	90

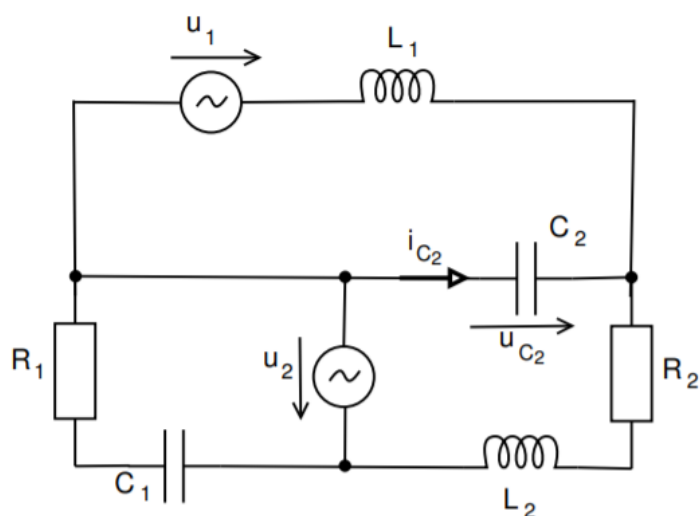

Určíme si všechny slučky v obvodu

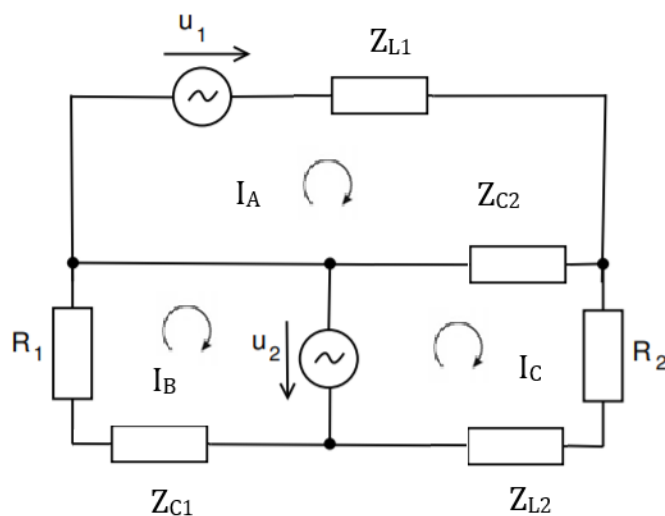

Vypočítame uhlovú frekvenciu a impedancie jednotlivých článkov obvodu

$$\omega = f * 2\pi = 90 * 2\pi = 180 \pi$$

$$Z_{L1} = j \omega L_1 = j * 180 \pi * 0.13 = \frac{114}{5} \pi j \Omega = 71.6283i\Omega$$

$$Z_{L2} = j \omega L_2 = j * 180 \pi * 0.06 = \frac{54}{5} \pi j \Omega = 33.9292i\Omega$$

$$Z_{C1} = -\frac{j}{\omega C_1} = -\frac{j}{180\pi * 10^{-4}} = -17.6839 i\Omega$$

$$Z_{C2} = -\frac{j}{\omega C_2} = -\frac{j}{180\pi * 6.5 * 10^{-5}} = -27.2060 i\Omega$$

Zostavíme rovnice:

$$I_A: u_1 + I_A(Z_{L1}) + Z_{C2} (I_A - I_C) = 0$$

$$I_B: u_2 + I_B (Z_{C1}) + I_B (R_1) = 0$$

$$I_C: -u_2 + Z_{C2} (I_C - I_A) + I_C (R_2) + I_C(Z_{L2}) = 0$$

$$I_A (Z_{L1} + Z_{C2}) + I_C (-Z_{C2}) = -u_1$$

$$I_B (Z_{C1} + R_1) = -u_2$$

$$I_C (Z_{C2} + R_2 + Z_{L2}) + I_A(-Z_{C2}) = u_2$$

$$\text{DET.} = \begin{vmatrix} Z_{L1} + Z_{C2} & 0 & -Z_{C2} \\ 0 & Z_{C1} + R_1 & 0 \\ -Z_{C2} & 0 & Z_{C2} + R_2 + Z_{L2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_A \\ I_B \\ I_C \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} -50 \\ -30 \\ 30 \end{vmatrix}$$

$$\text{DET.} = \begin{vmatrix} 6.7232j & 0 & 27.2060j \\ 0 & 14 - 17.6839j & 0 \\ 27.2060j & 0 & -27.2060j + 13 + 33.9292j \end{vmatrix} =$$

$$(6.7232j)*(14 - 17.6839j)*(-27.2060j+13+33.9292j) - (27.2060j)*(14 - 17.6839j)*(27.2060j) = 11275.1114 - 11066.0696j$$

$$DET_A = \begin{vmatrix} -50 & 0 & 27.2060j \\ -30 & 14 - 17.6839j & 0 \\ 30 & 0 & -27.2060j + 13 + 33.9292j \end{vmatrix}$$

$$DET_C = \begin{vmatrix} 6.7232j & 0 & -50 \\ 0 & 14 - 17.6839j & -30 \\ 27.2060j & 0 & 30 \end{vmatrix}$$

$$i_A = \frac{DET_A}{DET} = \frac{-29477.8653 - 4638.225j}{11275.1114 - 11066.0696j} = -1.12602 - 1.51651j \text{ A}$$

$$i_C = \frac{DET_C}{DET} = \frac{27622.181 + 21867.944j}{11275.1114 - 11066.0696j} = 0.278 + 2.21259j \text{ A}$$

Okamžité napätie na kondenzátore C_2 :

$$U_{C2} = Z_{C2} * (I_C - I_A)$$

$$U_{C2} = -27.2060j * (0.278 + 2.2126j + 1.12602 + 1.5165j) \\ = 101.4539 - 38.1978j$$

Modul okamžitého napätia na kondenzátore C_2 :

$$|U_{C2}| = \sqrt{Re(U_{C2})^2 + Im(U_{C2})^2} = \sqrt{(101.4539)^2 + (-38.1978)^2} = 108.406 \text{ V}$$

$$\varphi_{C2} = \arctan\left(\frac{Im}{Re}\right) = \arctan\left(\frac{-38.1978}{101.4539}\right)$$


Keďže ide o IV. Kvadrant:

$$\varphi_{C2} = -\arctan\left(\frac{-38.1978}{101.4539}\right) = 0.3601 \text{ rad}$$

5 (2 body)

V obvodu na obrázku níže v čase $t = 0[\text{s}]$ sepne spínač S . Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů. Vypočítejte analytické řešení $u_C = f(t)$. Proveďte kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

sk.	U [V]	C [F]	R [Ω]	$u_C(0)$ [V]
D	25	5	25	12

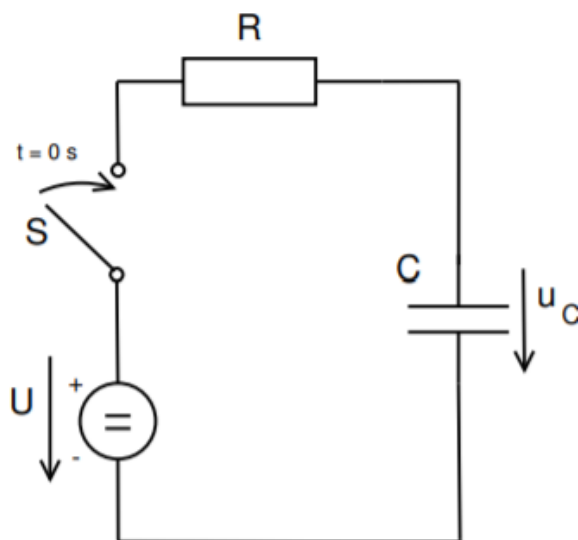

Počiatočná podmienka: $u_C(0) = u_{cp}$

Platí: $u_C' = \frac{1}{C} * i_C$

II. Kirchhoffov zákon:

$$u_r + u_c - U = 0$$

$$R * i + u_c - U = 0$$

$$i = \frac{U - u_c}{R}$$

Vytvoríme diferenciálnu rovnicu prvého rádu.

$$u'_c = \frac{1}{C} * i$$

$$u'_c = \frac{1}{C} * \frac{U - u_c}{R}$$

$$u'_c = \frac{U - u_c}{R * C}$$

$$u'_c = \frac{25 - u_c}{25 * 5}$$

$$u'_c + \frac{1}{125}u_c = \frac{25}{125}$$

Všeobecný tvar: $u_c(t) = k(t)e^{\lambda t}$

Vypočítame λ : $\lambda + \frac{1}{125} = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{125}$

Očakávané riešenie: $u_c(t) = k(t)e^{-\frac{t}{125}}$

Zderivujeme:

$$u'_c(t) = k'(t)e^{-\frac{t}{125}} + k(t) \left(-\frac{1}{125}\right)e^{-\frac{t}{125}}$$

Dosadíme do všeobecnej rovnice:

$$u'_c + \left(\frac{1}{125}\right)u_c = \frac{25}{125}$$

$$k'(t)e^{-\frac{t}{125}} + k(t) \left(-\frac{1}{125}\right)e^{-\frac{t}{125}} + k(t) \left(\frac{1}{125}\right)e^{-\frac{t}{125}} = \frac{25}{125}$$

$$k'(t)e^{-\frac{t}{125}} = \frac{1}{5}$$

$$k'(t) = \frac{e^{\frac{t}{125}}}{5}$$

$$k(t) = \int \frac{e^{\frac{t}{125}}}{5} dt$$

$$k(t) = 25e^{\frac{t}{125}} + K$$

Výsledok dosadíme do očakávaného riešenia:

$$u_c(t) = k(t)e^{\lambda t}$$

$$u_c(t) = 25 + Ke^{-\frac{t}{125}}$$

$$u_c(0) = 25 + Ke^{-\frac{0}{125}}$$

$$12 = 25 + K$$

$$K = -13$$

$$u_c(t) = 25 - 13e^{-\frac{t}{125}}$$

Skúška:

Pre $t = 0$

$$u_c(t) = 25 - 13e^{-\frac{t}{125}}$$

$$12 = 12$$

$$u'_c + \frac{1}{125}u_c = \frac{25}{125}$$

$$u_c(t) = 25 - 13e^{-\frac{t}{125}}$$

$$u'_c(t) = \frac{13}{125}e^{-\frac{t}{125}}$$

$$\frac{13}{125}e^{-\frac{t}{125}} + \frac{1}{125} * (25 - 13e^{-\frac{t}{125}}) = \frac{25}{125}$$

$$\frac{13}{125}e^{-\frac{t}{125}} + \frac{25}{125} - \frac{13}{125}e^{-\frac{t}{125}} = \frac{25}{125}$$

$$0 = 0$$

Tabuľka výsledkov

Číslo príkladu	Skupina	Výsledok
1.	E	$U_{R5} = 56.0165 \text{ V}$ $I_{R5} = 0.9742 \text{ A}$
2.	C	$U_{R6} = 39.8524 \text{ V}$ $I_{R6} = 0.1328 \text{ A}$
3.	C	$U_{R4} = 39.9217 \text{ V}$ $I_{R4} = 1.9961 \text{ A}$
4.	E	$ U_{C2} = 108.406 \text{ V}$ $\varphi_{C2} = 0.3601 \text{ rad}$
5.	D	$u_c(t) = 25 - 13e^{-\frac{t}{125}}$